

## **9. Systematische Fehlersuche**

Funktioniert eine digitale Schaltung nicht richtig, geht man wie folgt vor um den Fehler zu finden:

1. Kontrolle der Spannungsversorgung an allen IC's.
2. Vergleich der Eingänge an den IC's mit den Ergebnissen aus einer Schaltungsanalyse. Dabei arbeitet man sich von den Eingängen zu den Ausgängen vor.