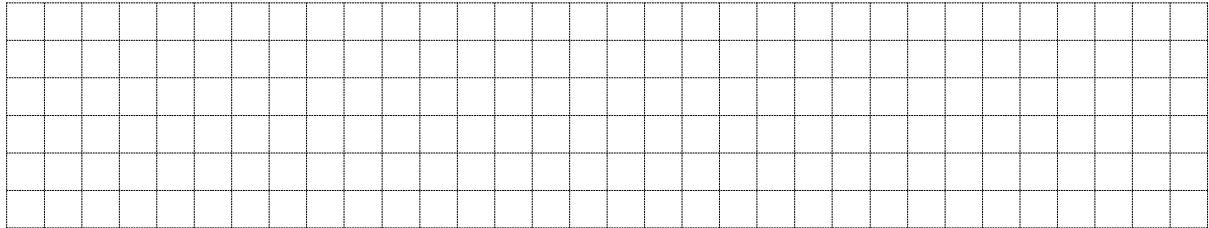


# 11. Universalverknüpfungen

## 11.1 NAND-Verknüpfung

Schaltzeichen:

NAND aus AND und NOT:



Wahrheitstabelle:

A	B	Z

Funktionsgleichung:

\_\_\_\_\_

Signalzeitdiagramm (Beispiel):

