
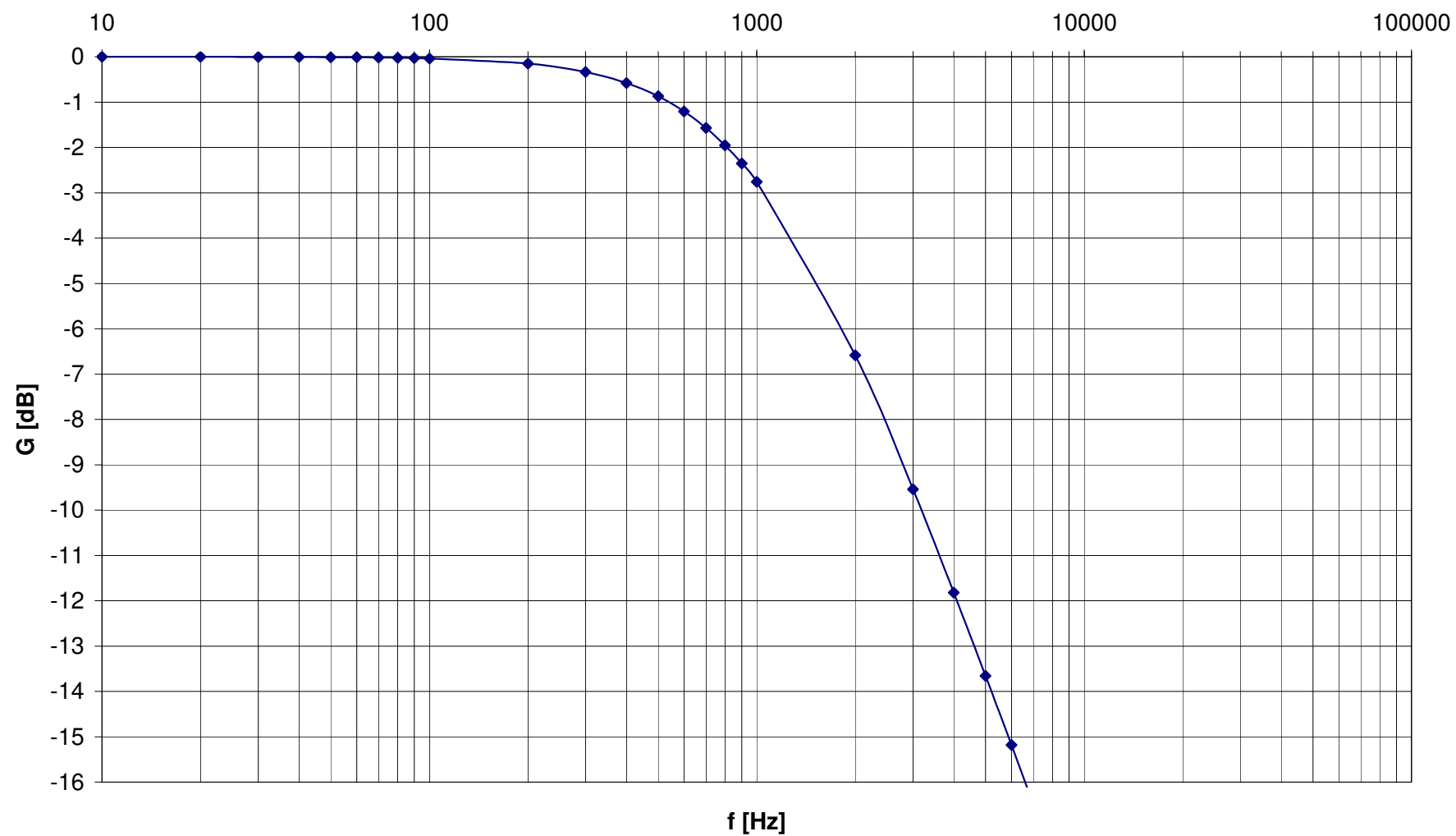


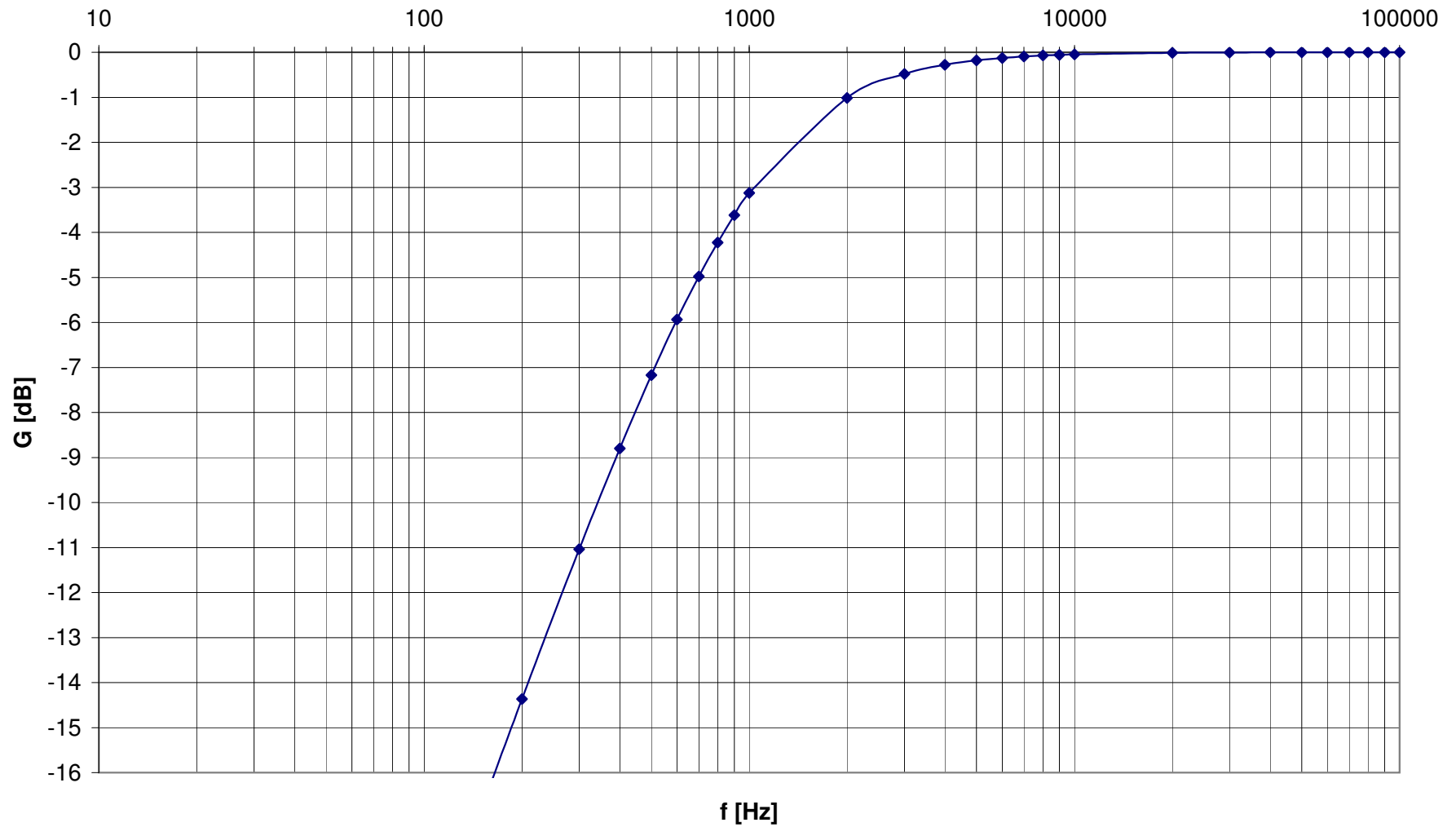
Réponse en fréquence d'un filtre RL passe-bas ($R=220\Omega$ $L=33\text{mH}$)




Réponse en fréquence d'un filtre RC passe-haut ($R=330\Omega$ $C=0,47\mu F$)



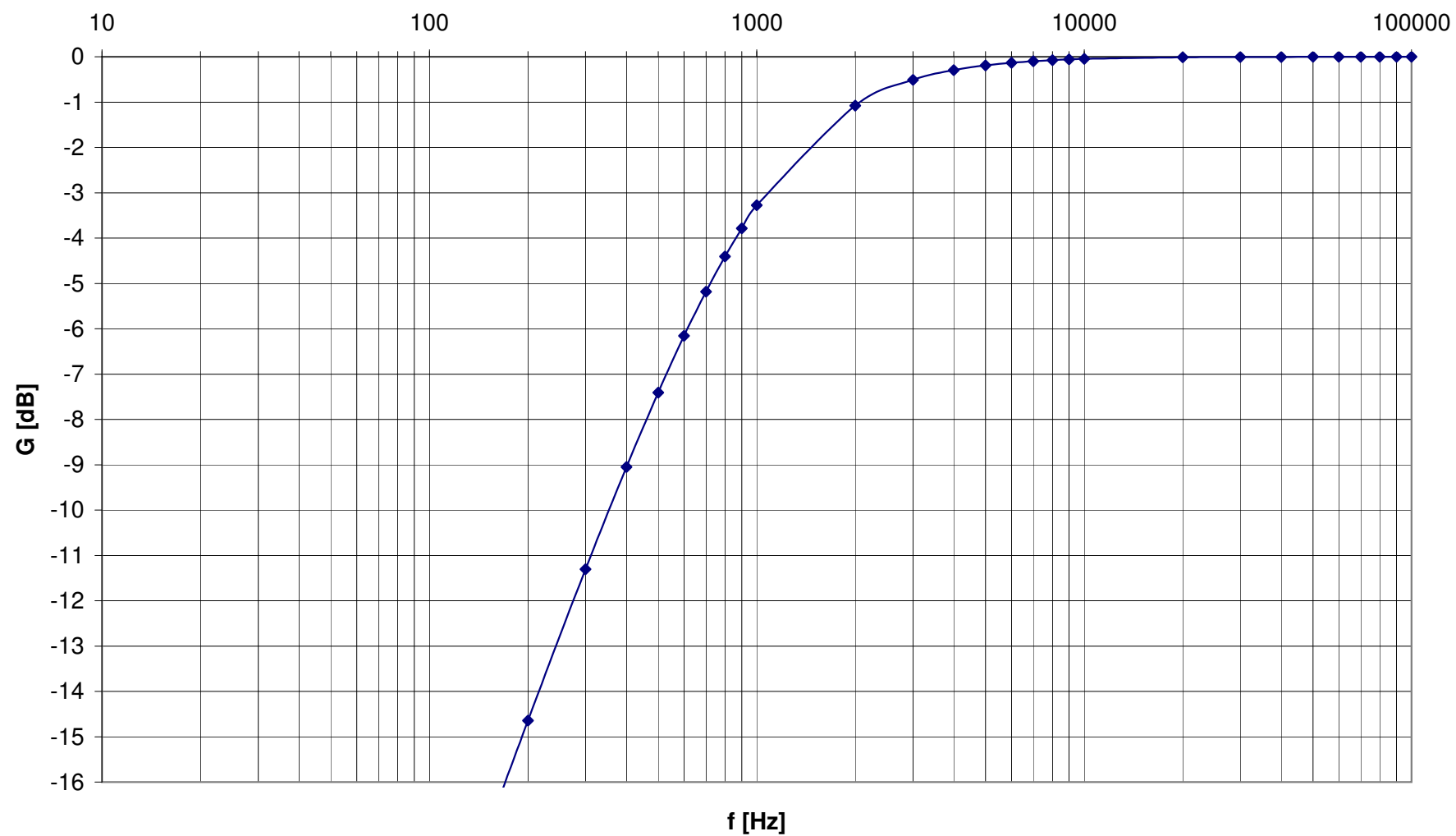Réponse en fréquence d'un filtre RL passe-haut ($R=220\Omega$ $L=33\text{mH}$)



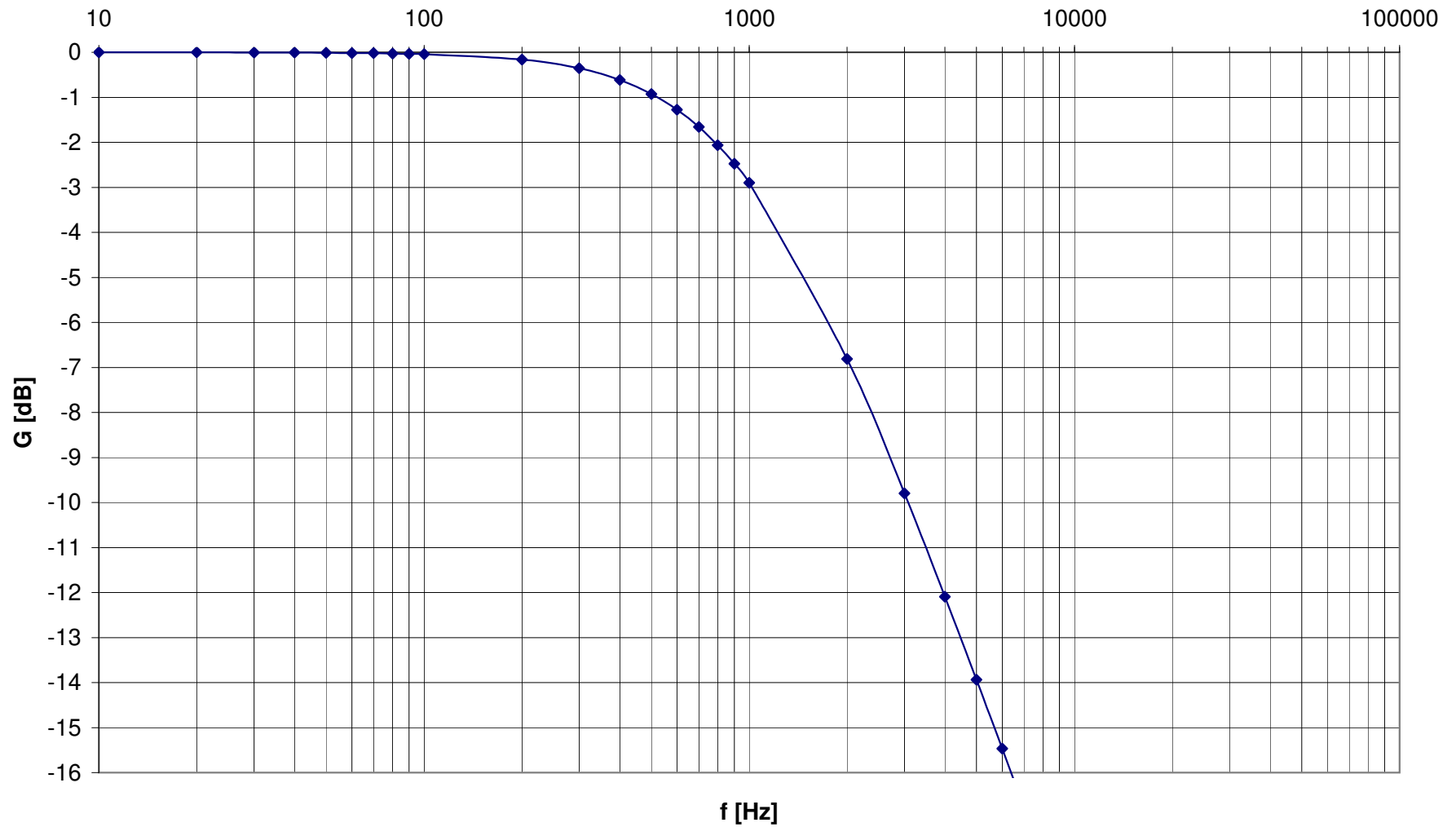Réponse en fréquence d'un filtre RC passe-bas ($R=330\Omega$ $C=0,47\mu F$)



Réponse en fréquence d'un filtre RLC passe-bande ($R=330\Omega$ $L=33\text{mH}$ $C=0,69\mu\text{F}$)

