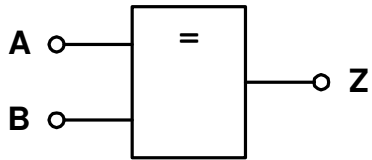


10. Äquivalenz- und Antivalenz-Verknüpfung

10.1 Äquivalenz-Verknüpfung

Schaltzeichen:




Wahrheitstabelle:

A	B	Z
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1


Funktionsgleichung:

Signalzeitdiagramm (Beispiel):

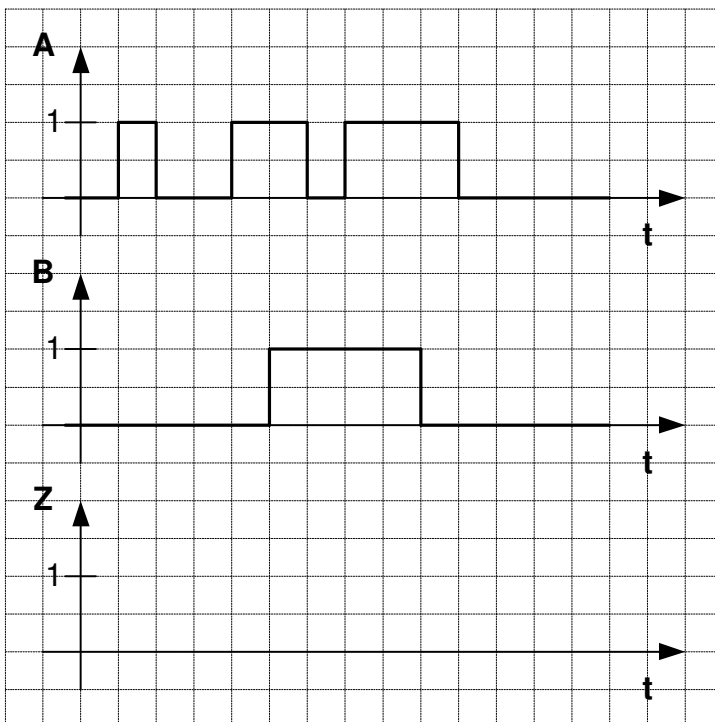

10.2 Antivalenz-Verknüpfung (engl: ExOR = EXclusive OR)

Schaltzeichen:

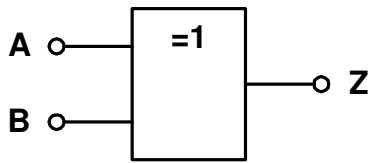

Wahrheitstabelle:

A	B	Z
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Funktionsgleichung:

Signalzeitdiagramm (Beispiel):

