

Versuch 7: Netzteil

Versuchsziel:

Baue ein 5V/1A-Festspannungsnetzteil.