

Versuch 9: Spannungsregler

Versuchsziel:

Baue einen 9V/1A Spannungsregler diskret auf.